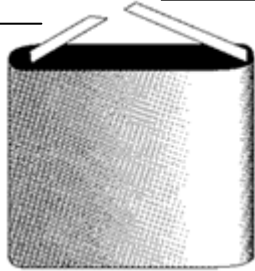


Bringst du das Lämpchen zum Leuchten?



Beschrifte richtig!



- Werkzeug:**
- Schraubenzieher
 - Abisolierzange

- Versuchsmaterial:**
- Lämpchen
 - Lämpchenfassung
 - Batterie
 - Kabel
 - Büroklammern

Verwende das Material so, dass du das Lämpchen zum Leuchten bringst!
 Zeichne deine Anordnung auf!

☞ **Merke dir!**

Das Lämpchen leuchtet, wenn _____ der Batterie mit einem Anschluss der Lämpchenfassung verbunden ist und der zweite Pol der Batterie mit dem anderen _____ der Lämpchenfassung verbunden ist. Man sagt dann: Der Stromkreis ist _____.

