

Name:


Datum:



HSU - UE 2
Elektrizitätslehre

Bringst du das Lämpchen zum Leuchten?



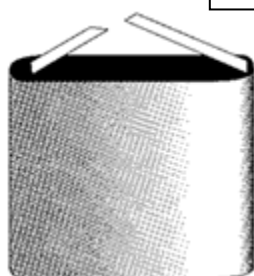Kannst du alle Teile richtig **benennen**?



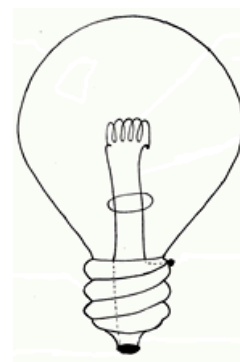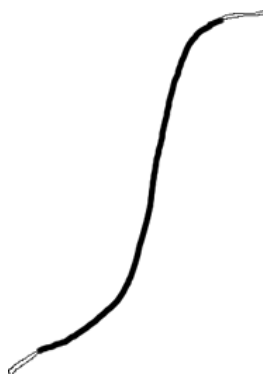

Bringe dein Lämpchen mit den Teilen zum Leuchten! ✎ Zeichne **alle** deine Versuche auf!

