


Name:

Datum:


HSU - UE 5a
Elektrizitätslehre

Wie fließt die Elektrizität?

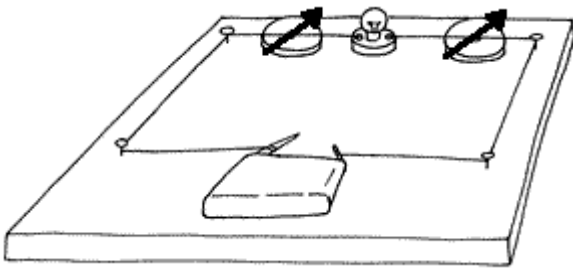
- *Bist du eine schlaue Eule?*
Welche Bilder sind richtig?
Welche Bilder sind falsch?
- *Begründe jeweils!*




Dieses Bild ist _____, weil

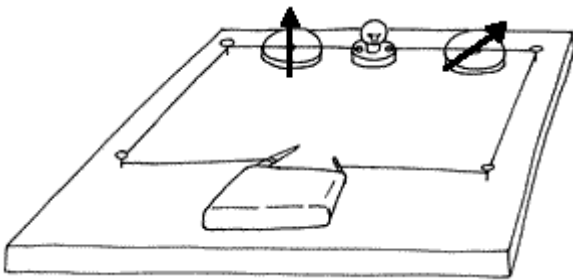

Dieses Bild ist _____, weil

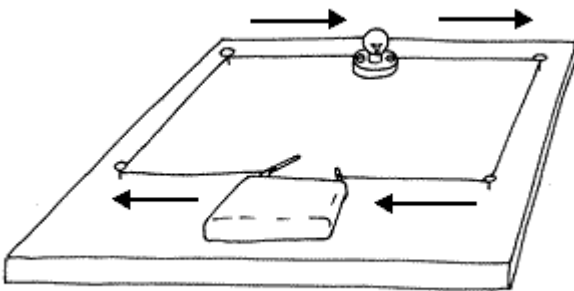

Dieses Bild ist _____, weil

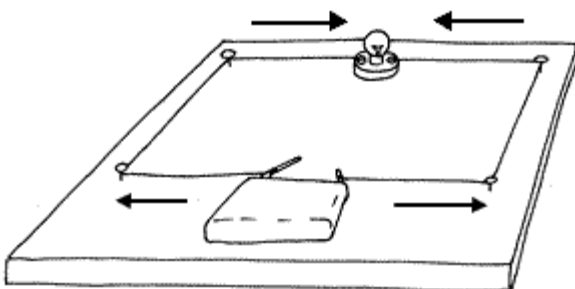

Dieses Bild ist _____, weil
