

Name:


Datum:

HSU - UE 3  
Elektrizitätslehre

## Wir reparieren die Fahrradbeleuchtung
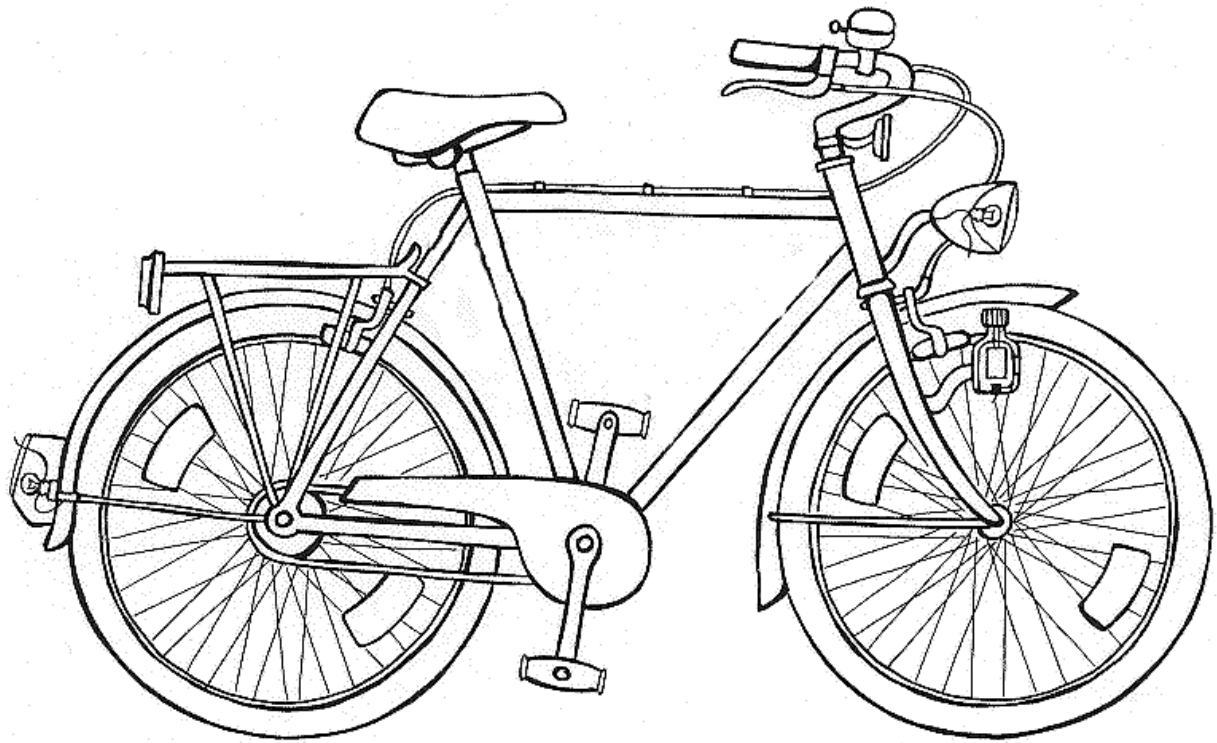
### 1. So sieht die Beleuchtung an meinem Fahrrad aus

Zeichne mit farbigem Buntstift den Weg des elektrischen Stromes ein!



### 2. Wir vergleichen den einfachen Stromkreis mit dem Fahrrad-Stromkreis

Der einfache Stromkreis	Der Fahrrad-Stromkreis
Batterie	
Verbindungskabel von der ersten Batterielasche zum Glühlämpchen (Vorderlicht)	
Glühlämpchen - Vorderlicht	
Verbindungskabel vom zweiten Lämpchenanschluss zur Batterielasche 2	
Verbindungskabel von der ersten Batterielasche zum Glühlämpchen (Rücklicht)	
Glühlämpchen - Rücklicht	
Verbindungskabel vom zweiten Lämpchenanschluss zur Batterielasche 2	