
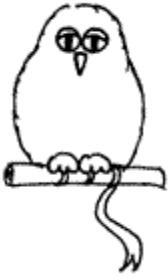


Welche Dinge schließen den Stromkreis?

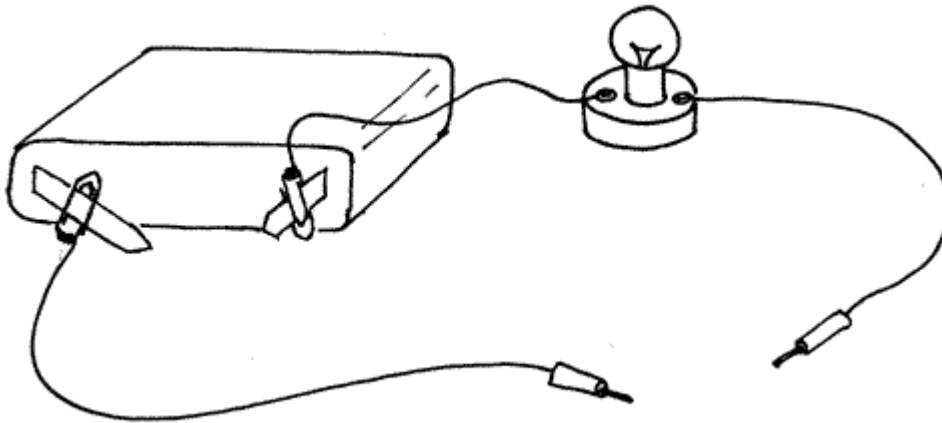

- *Baut den Versuch selbständig auf.*
- *Mit welchen Dingen könnt ihr den Stromkreis schließen?*
- *Notiert eure Versuchsergebnisse sorgfältig. Verwendet dazu die unten stehende Tabelle.*



<i>Untersuchter Gegenstand</i>	<i>Aus welchem Material besteht der Gegenstand vermutlich?</i>	<i>Lämpchen leuchtet/Lämpchen leuchtet nicht</i>	<i>Leiter/Isolator</i>

Es gibt Materialien, durch die Elektrizität gut fließen kann.
Wir nennen sie _____.

Es gibt Materialien, durch die Elektrizität schlecht fließen kann, wir nennen sie
_____.

Mit _____ können wir uns vor Elektrizität schützen.

Findest du die Lösung?
Aus welchen Materialien besteht das Kabel, die Glühbirne, die Fassung?